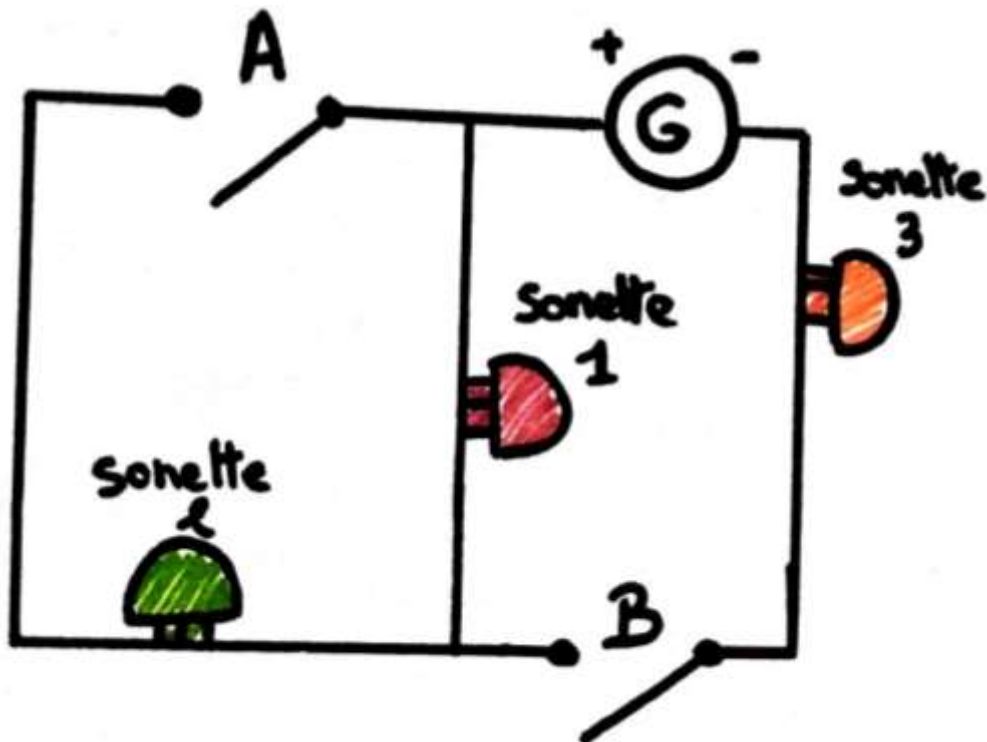


# ENIGME SCIENTIFIQUE

## DE LA SEMAINE



### Question \* :

Voici un circuit électrique muni de deux interrupteurs et de 3 sonnettes.

Quelles sonnettes tinte si :

- Les deux interrupteurs sont fermés ?
- Seul l'interrupteur B est fermé ?
- Seul l'interrupteur A est fermé ?

\* Une réponse non justifiée ne sera pas publiée.